




Cycle Initial en Technologies de l'Information de Saint-Étienne

Modulation d'Amplitude

Eva Maturana - Lucas Lescure

Table des Contenus


Modulation avec porteuse	 	•	 •	•		 •	•	•	 •	•		•		3
Analyse Spectrale	 													4
Avec porteuse														
Sans porteuse														
Démodulation	 													6
Avec porteuse														
Sans porteuse														
Démodulation synchrone														

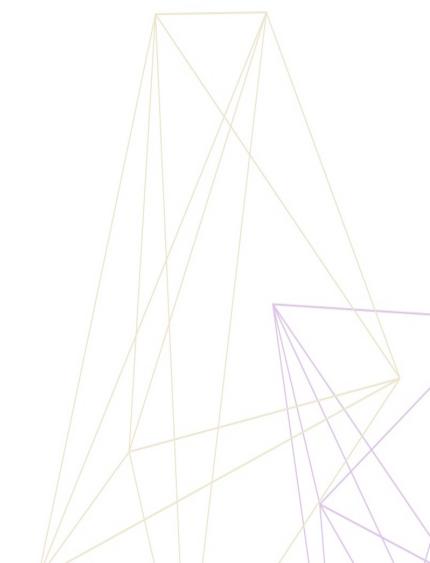

Modulation avec porteuse

On règle un générateur à une fréquence de $450\ kH_z$, de forme sinusoidale et d'amplitude $4\ V_{pp}$ C'est ce que l'on utilisera comme signal porteur.

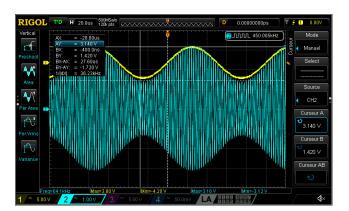
Le deuxième sera réglé a une fréquence de $10\,kH_z$ et d'amplitude $8\,V_{pp}$ et servira de signal modulant.



Signal Modulant et Porteur

Avec augmentation d'amplitude du modulant

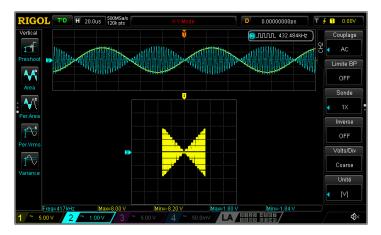On calcule à partir de l'oscilloscope un taux de modulation : $m=\frac{Y_{max}-Y_{min}}{Y_{max}+Y_{min}}=0.37$



Modulation sans porteuse

On voit rapidement que l'amplitude du signal est réduite et que les pulsations sont deux fois plus nombreause par rapport à la modulation avec porteuse.




Modulation avec porteuse en mode XY

On règle maintenant avec l'oscilloscope l'amplitude du signal modulant afin d'avoir un taux de modulation m=0.5. On trouve ainsi une tansion à $10\ V_{pp}$ pour le signal modulant.


Analyse Spectrale

Avec porteuse

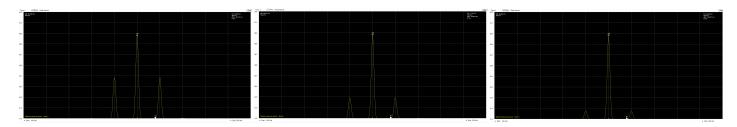

Variation d'amplitude du modulant

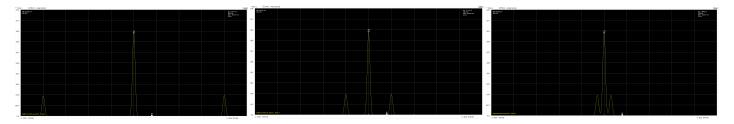On voit que plus l'amplitude augmente plus les deux pics sont grand, c'est à dire que leur tensions augmente.




Variation de fréquence du modulant $40\ kH_z$ et $3\ kH_z$

On voit que plus la fréquence augmente plus les deux pics s'éloignent du pic central.



Variation de fréquence de la porteuse $480\ kH_z$ et $420\ kH_z$

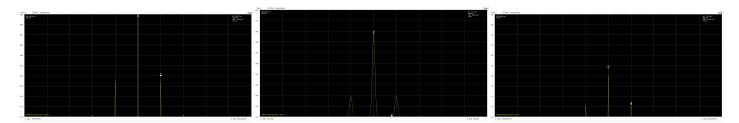
On voit que plus on varie la fréquence de la porteuse plus les raies sont décalés vers les fréquences supérieures, le pic central est déplacé à la fréquence de la porteuse.



Variation d'amplitude de la porteuse 7 V_{pp} et 2 V_{pp}


Si l'amplitude de la porteuse augmente alors la tension de tout les pics augmente.

Sans porteuse

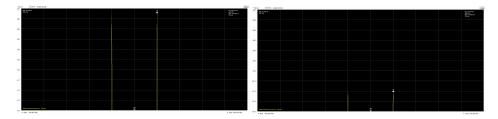


Variation d'amplitude du modulant $20\ V_{pp}$ et $4\ V_{pp}$

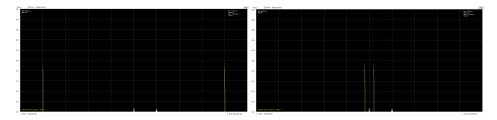Le pic central à disparu puisque celle-ci correspondait à la fréquence de la porteuse. Si l'on augmente l'amplitude du modulant les deux pics augmentent.




Variation de fréquence du modulant $40\ kH_z$ et $3\ kH_z$

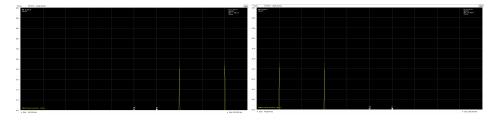Plus la fréquence augmente plus les deux pics s'éloignent l'un l'autre.



Variation de fréquence de la porteuse 7 V_{pp} et 2 V_{pp}

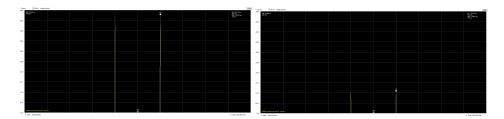Plus la fréquence de la porteuse est augmenté plus les deux pics sont décalé vers les hautes fréquences.




Variation d'amplitude de la porteuse $20\ V_{pp}$ et $4\ V_{pp}$

Plus l'amplitude augmente plus la tension des deux pics est haute.

Démodulation

Avec porteuse

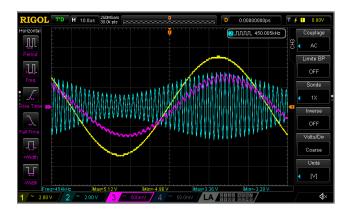




Démodulation avec filtre RC

Démodulation avec filtre RC + supplémentaire

On observe qu'avec le filtre supplémentaire le signal démodulé est bien plus propre cependant il perd en amplitude et se fait légèrement déphasé par rapport à son modulant.


Sans porteuse

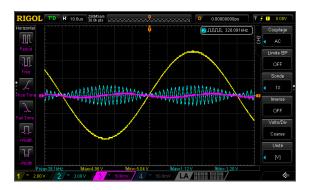


Démodulation à diode sans porteuse

Sans la porteuse on voit rapidement que le signal démodulé est porte un fréquence 2 fois plus haute et que l'amplitude est très réduite, d'ou l'imporatnce d'avoir un signal porteur pour mieux transmettre le modulant.

Démodulation synchrone

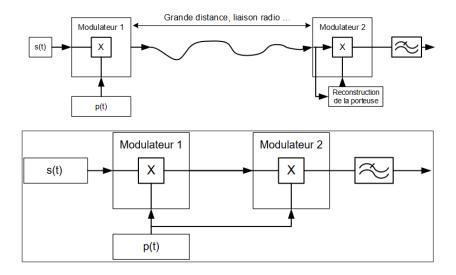


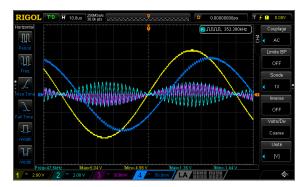En utilisant les fornules qui nous sont accéssibles pour le TP, on retourve un filtre avec $C_1=220~pF$ et $R_1=10~k\Omega, R_2=22~k\Omega$.



Démodulation avec sortie modulateur2 et démodulé

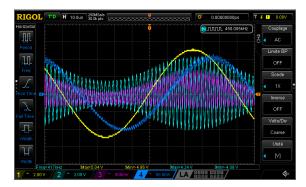On voit que le modulateur reconstitue le signal modulant à partir l'information qui lui est transmise en sortie du modulateur1.



Démodulation avec porteuse avec $C=1\ nF$

On voit que la trnasmission se fait également mais ils faut modifier la valeur des capacitances pour que le démodulateur puisse propremment démodulé le signal.

Entre ces deux transmission on voit cependant qu'avec la porteuse le signal démodulé est plus conforme au signal modulant. Sans la porteuse, l'amplitude du signal est affaiblie.